
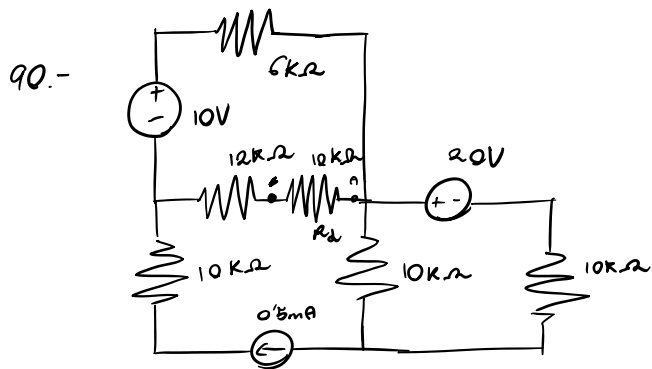


Problemas II


jueves, 3 de febrero de 2022 11:10

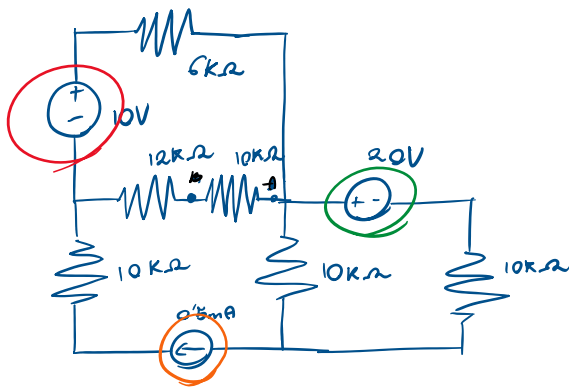


a) I_{AB} y V_{AB}




Por superposición:

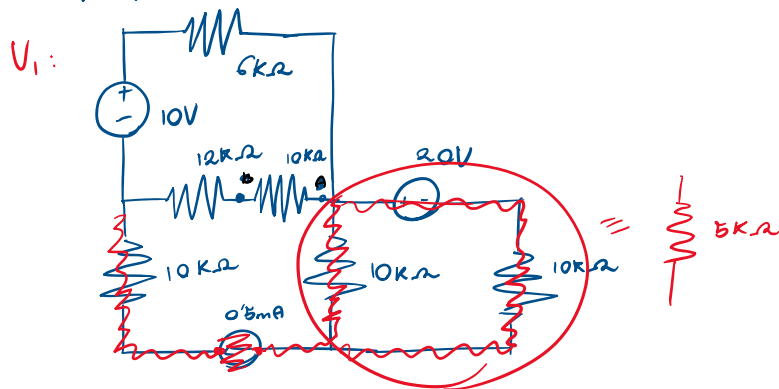

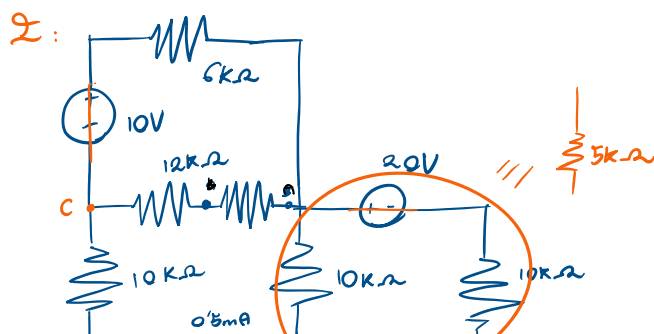
$$I_{AB} = I = \frac{V}{R} = \frac{10}{28 \cdot 10^3} = 0.36 \text{ mA}$$



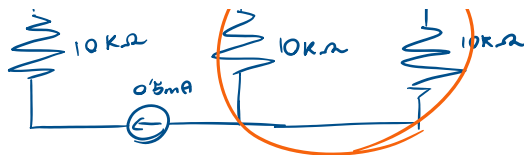

$$I_{AB} = \frac{V_{CB}}{22k\Omega} \Rightarrow V_{CB} = I \cdot (22||16)k\Omega = 0.5 \cdot 4.21k\Omega$$
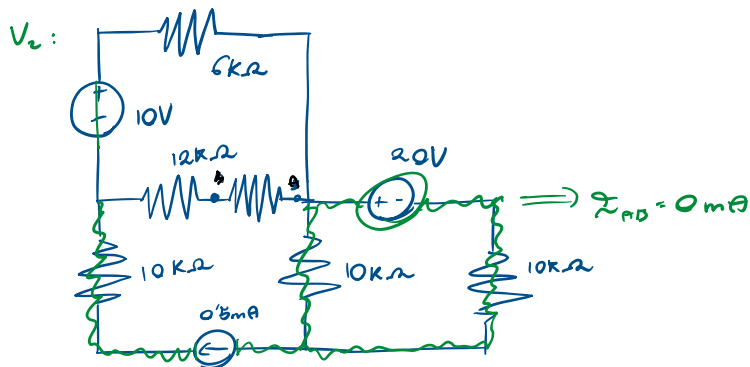
$$V_{CB} = 2.105V \Rightarrow I_{AB} = 0.11mA$$




$$\text{Luego } I_{AB} = 0.36 - 0.11 = 0.25mA$$

$$V_{AB} = 0.25mA \cdot 10k\Omega = 2.5V$$

$\hookrightarrow R_L$

b) I_g , V_{Th} y N (R_L de carga)

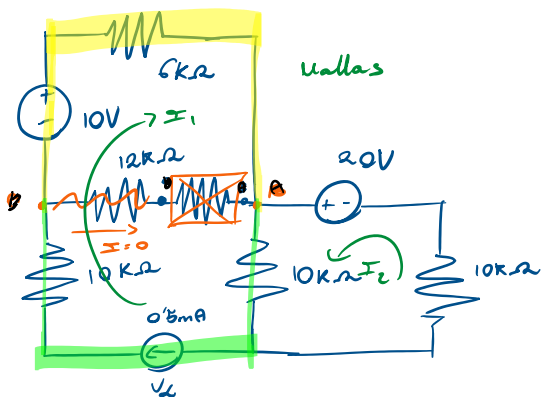

$$R_{Th}: \text{Anulamos fuentes} \Rightarrow R_{Th} = 18k\Omega$$

$$R_{Th} = 18k\Omega$$

$$V_{Th} = V_{AB}$$

$$\text{Por mallas: } \begin{cases} \text{Malla 1: } V_L + 10V = I_1(26k\Omega) + I_2(10k\Omega) \\ \text{Malla 2: } 20V = I_2(20k\Omega) - I_1(10k\Omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_L + 10 = 26I_1 + 10I_2 \\ 20 = 20I_2 + 10I_1 \end{cases} \quad (I_1 = 0.5mA)$$

$$\begin{cases} V_L + 10 = 13 + 10I_2 \Rightarrow V_L = 10.5V \\ 20 = 20I_2 + 5 \Rightarrow I_2 = \frac{15}{20} = 0.75mA \end{cases}$$


Por el camino señalado

$$V_A + 2(6)k\Omega - 10V = V_B \Leftrightarrow V_A - V_B = 7V$$



Por el camino señalado

$$V_B + (2 + 2)10k\Omega - V_A + 2 \cdot 10k\Omega = 0$$

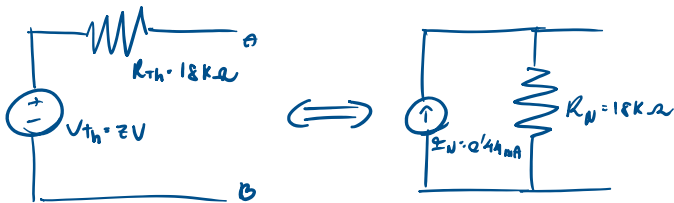
$$V_A - V_B = 12'5V - 10'5V + 5V = 7V = R_{Th}$$



b) Comprueba

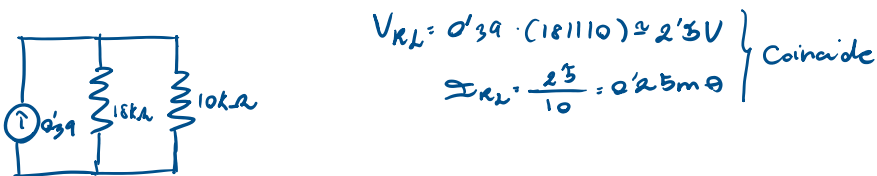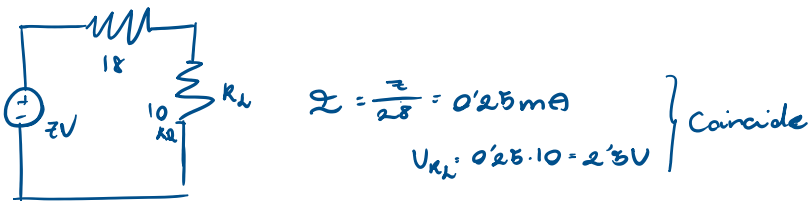




97-

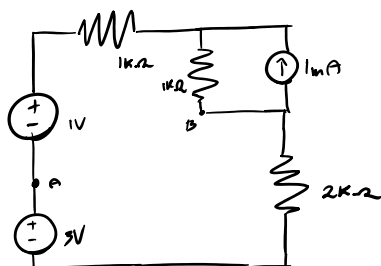

a) $I_{q, Th}$

R_{Th} : anulamos fuentes

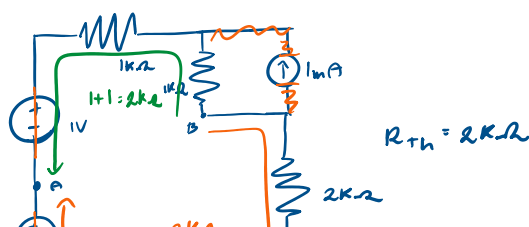

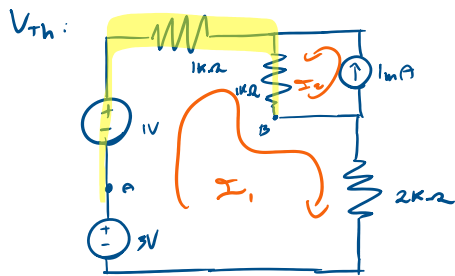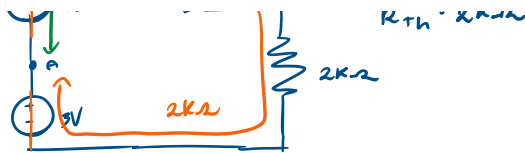

Por mallas

$$\begin{cases} \text{Malla 1: } 3 + 1 \cdot I_1(4) + I_2(1) \\ \text{Malla 2: } V_x \cdot I_2(1) - I_1(1) \end{cases}$$


$(I_2) = 1mA$

$$\begin{cases} 4 = 4I_1 + 1 \Rightarrow I_1 = 0.75mA \\ V_x = 1 + I_1 \Rightarrow V_x = 1.75V \end{cases}$$

Por el camino señalado


$$V_A + 1 - I_1 - (I_1 + I_2) = V_B \Rightarrow V_A - V_B = 2I_1 + I_2 - 1$$

$$V_{AB} = 1.5V //$$

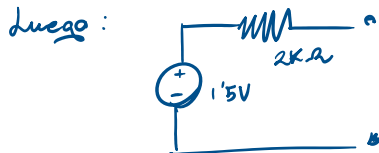

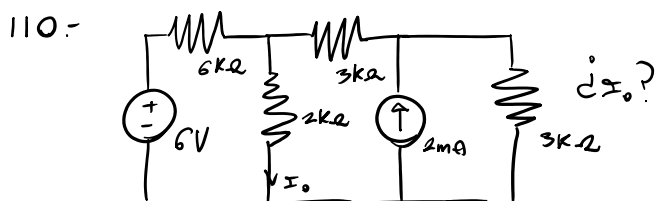
b) P_x $P_x = V_x \cdot I_2 = 1.75V \cdot 1mA = 1.75mW$

Se comporta como fuente ya que su sentido coincide con el de la corriente de la rama. También que $V_x \neq 0$.




Por el principio de superposición



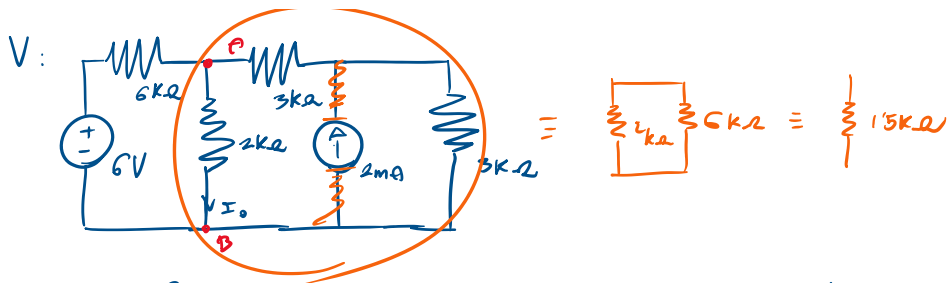
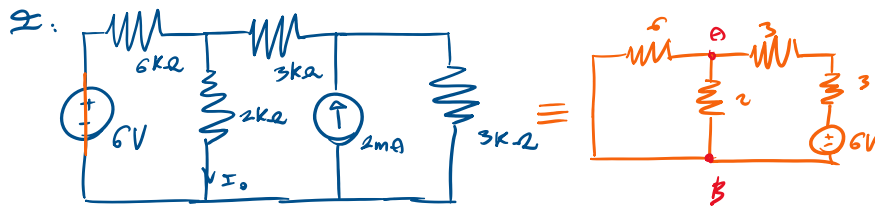
$$I = \frac{6}{6+1.5} = 0.8 \text{ mA} \Rightarrow V_{ab} = 0.8 \cdot 1.5 = 1.2 \text{ V} \Rightarrow I_o = \frac{V_{ab}}{2} = 0.6 \text{ mA}$$



$$I = \frac{6}{6+1.5} = 0.8 \Rightarrow V_{ab} = 0.8 \cdot 1.5 = 1.2 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{V_{ab}}{2} = 0.6 \text{ mA}$$

Con lo que $I_o = 0.6 + 0.6 = 1.2 \text{ mA}$

114: $i(t) = 2te^{-4t}$ 50mH

a) $\dot{v}(t)$?

$$v(t) = 2 \frac{di(t)}{dt} = 2(2e^{-4t} - 8te^{-4t}) = 0.1(1-4t)e^{-4t} \text{ (V)}$$

b) max $i(t)$

$$\frac{di(t)}{dt} = 2(1-4t)e^{-4t} \Rightarrow (1-4t)e^{-4t} = 0 \Rightarrow 1-4t = 0 \Rightarrow t = 0.25 \text{ s}$$

nunca = 0

Comprobamos

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} = 2(-4(1-4t)e^{-4t} + (-4)e^{-4t}) = -8(2-4t)e^{-4t}$$

$$i''(0.25) = -8(2-1)e^{-1} = -\frac{8}{e} < 0 \Rightarrow i(t) \text{ max en } t = 0.25 \text{ s}$$

c) min en $v(t)$

$$\frac{dv(t)}{dt} = -0.8(2-4t)e^{-4t} \quad 1-2t = 0 \Rightarrow t = 0.5 \text{ s}$$

$$v'(0.5) = 0.43 > 0 \Rightarrow v(t) \text{ min en } t = 0.5 \text{ s}$$