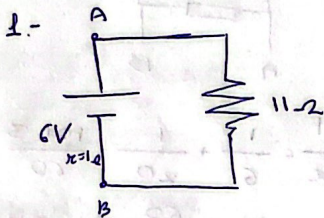


Problemas: Circuitos Corriente Continua




$$a) I = \frac{V}{R_r} = \frac{6}{11+1} = 0.5 \text{ A}$$

$$b) V = I \cdot R = 0.5 \cdot 11 = 5.5 \text{ V}$$



$$6 \text{ V} - 0.5 \text{ V} = 5.5 \text{ V} = V_{AB}$$

$$c) P = I \cdot V = 0.5 \cdot 6 = 3 \text{ W}$$
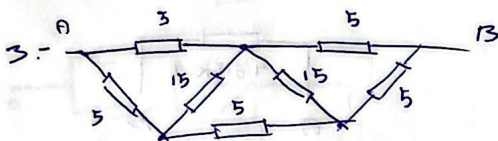
$$d) P = I \cdot V = 0.5 \cdot 5.5 = 2.75 \text{ W}$$



Por las transformaciones $\Delta - Y$:

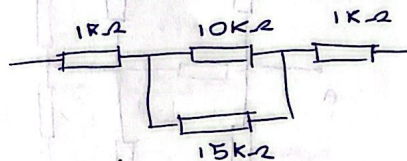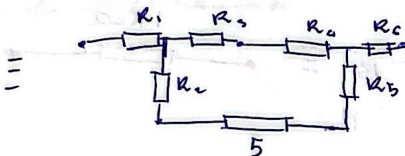

$$- R_1 = \frac{5 \cdot 5}{25} = 1 \text{ k}\Omega$$


$$- R_2 = \frac{5 \cdot 15}{25} = \frac{125}{25} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$- R_3 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$$



$$- R_4 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$- R_5 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$- R_6 = R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$




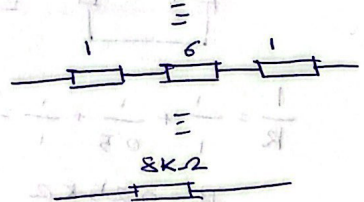

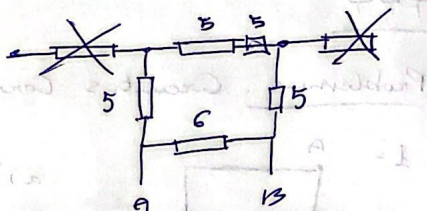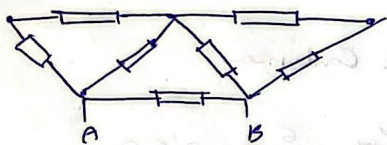
$$- \frac{1}{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{3+2}{30} \Rightarrow R = 6 \text{ k}\Omega$$



$$\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{20} = \frac{10+3}{60}$$

$$R = \frac{60}{13} = 4.615 K\Omega$$

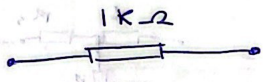
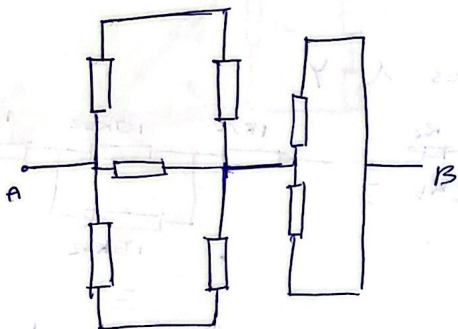
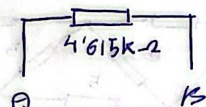
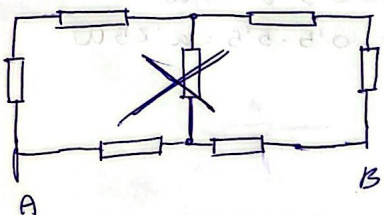


$$\frac{1}{R} = \frac{1}{1} + \frac{1}{0.5} + \frac{1}{1} = 4$$

$$R = 0.25 K\Omega$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{0.5} + \frac{1}{1.5} \Rightarrow R = 0.375 K\Omega$$

FFF

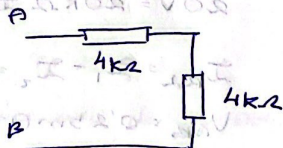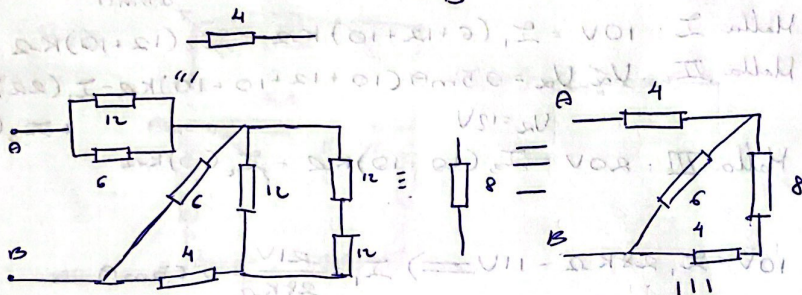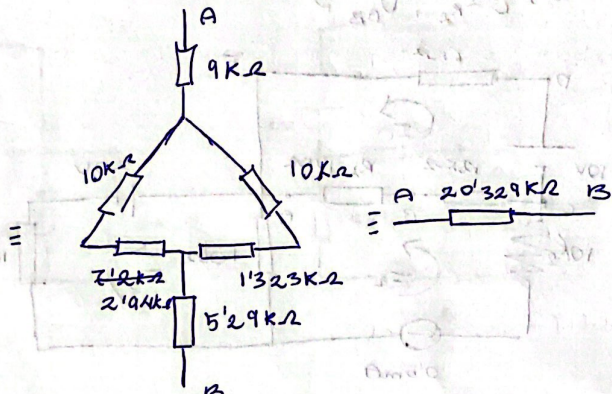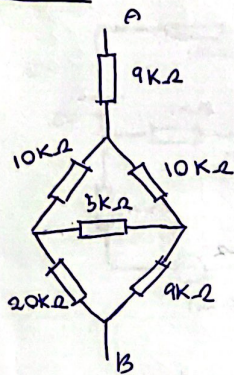

5- $U_A = 100V = R \cdot I = 10 \cdot I \Rightarrow I = 10A$

a) $U_{AB} = I \cdot R_{BCD} = 1428V$

$R_{BCDEF} = 2928\Omega$

$U_{24} = I \cdot R = 10 \cdot 2928 = 29280V$

$I = \frac{U}{R} = \frac{2928}{368} = 8.53A$

$U_{23} = I \cdot R = 8.53 \cdot 1428 = 12192V$


$I_B = \frac{U_{23}}{R_B} = 2.438A, I_C = 4.064A, I_D = 2.032A$

b) $U_B = R \cdot I = 1219V$

c) $P_f = I \cdot U = \frac{U^2}{R} = 42835W$

3.

2. a) i_{R_L} , V_{AB} ?

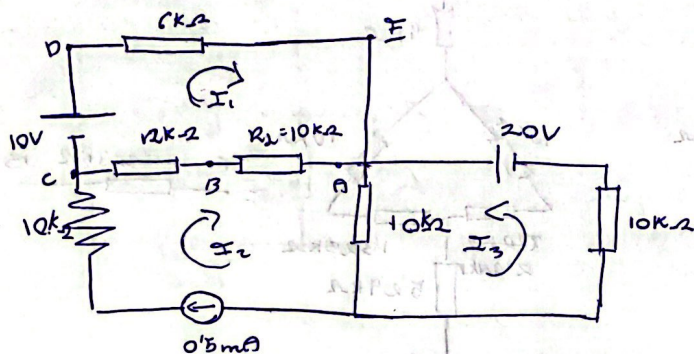

Malha I: $10V = I_1(6 + 12 + 10)k\Omega - I_2(12 + 10)k\Omega$

Malha II: $V_{AB} = 0.5mA(10 + 12 + 10 + 10)k\Omega - I_1(22)k\Omega + I_3(10)k\Omega$
 $V_{AB} = 12V$


Malha III: $20V = I_3(10 + 10)k\Omega + I_2(10)k\Omega$

$10V = I_1 28k\Omega - 11V \Rightarrow I_1 = \frac{21V}{28k\Omega} = 0.75mA$

$20V = 20k\Omega I_3 + 5V \Rightarrow I_3 = \frac{15}{20} = 0.75mA$


$I_{R2} = I_1 - I_2 = 0.25mA$

$V_{AB} = 0.25mA \cdot 10k\Omega = 2.5V$


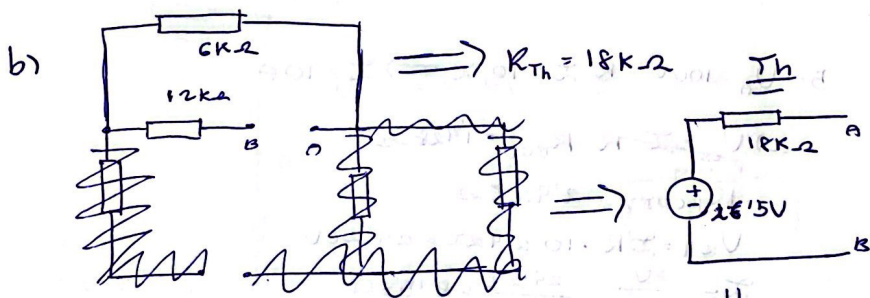


$V_{AB} = 0.75 \cdot 6 + 10 + 0.25 \cdot 12 = 12.5V = V_{th}$


$V_{AB} = 19.84V$

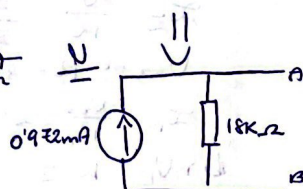

779

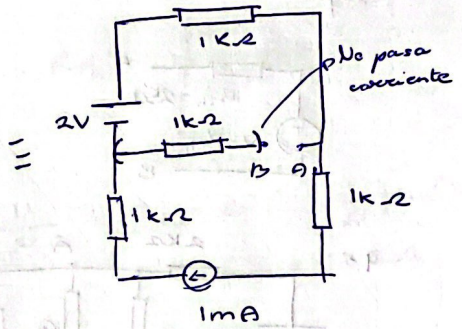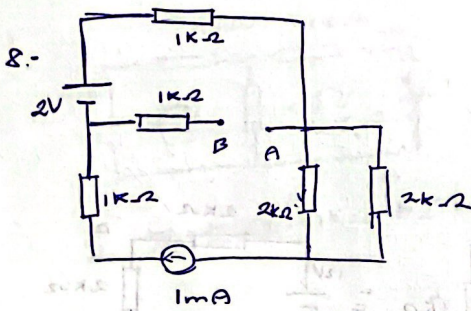


R_{Th} :

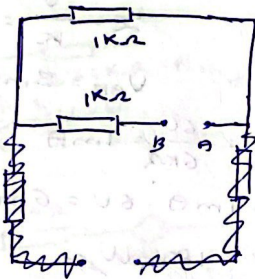

$$\Rightarrow R_{Th} = 2k\Omega$$

V_{Th} :

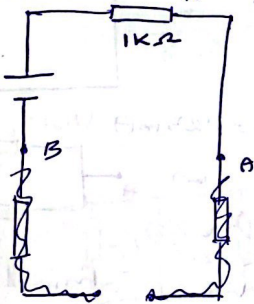1) Resolveré el circuito con el principio de superposición. $V_A = 0$ ya que $I = 0A$




$$V_{AB} = 2V \quad I = 0A$$

$$I = 1mA$$

$$V_{AB} = 3V$$


$$V_{AB} = 2 - 1 = 1V$$

$$I = 0 + 1 = 1mA$$


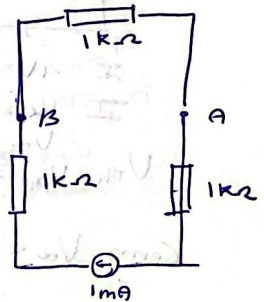


5

Equivalente Thevenin:

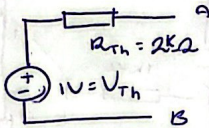

9.-

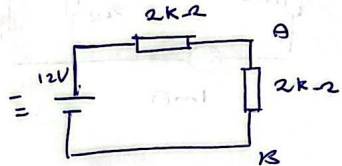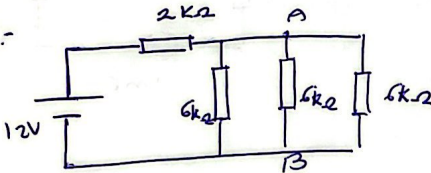

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12V}{4k\Omega} = 3mA$$



$$V_{AB} = 3mA \cdot 2k\Omega = 6V$$

$$-I_{R_2} = I_{R_3} = I_{R_4} = \frac{V}{R} = \frac{6V}{6k\Omega} = 1mA$$

$$-P_{R_2} = P_{R_3} = P_{R_4} = I \cdot V = 1mA \cdot 6V = 6mW$$

$$-P_{R_1} = I \cdot V = 3mA \cdot 6V = 18mW //$$

14.-

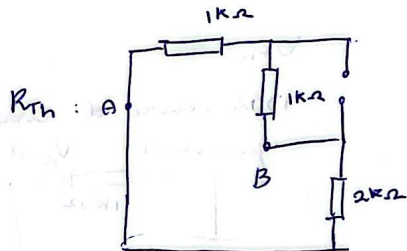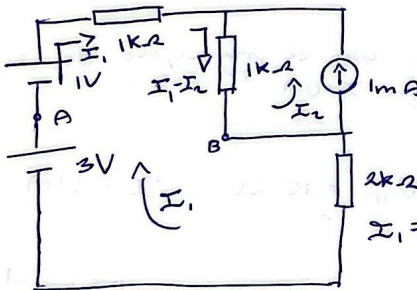


$$I_1 = \frac{5}{4} = 1.25mA$$

$$I: 4V = I_1(1+1+2)k\Omega - 1k\Omega \cdot I_2$$

$$II: V_d = 1mA(1k\Omega) - I_1 \cdot 1k\Omega$$


$$V_d = 1 - 1.25 \Rightarrow V_d = -0.25V$$
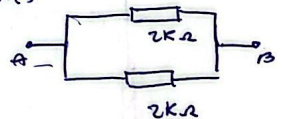
$$V_{Th}: V_{AB} = 1.25 + 0.25 - 1V = 0.5V //$$



$$R_{Th} = 1k\Omega //$$

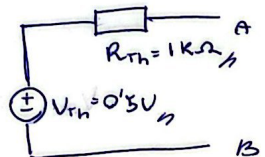
Como $V_d < 0 \Rightarrow I$ consume energía
 $P = I \cdot V = -0.25mW //$




6

FF9

16.-

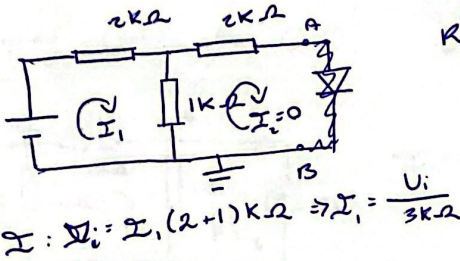


$R_{Th}:$

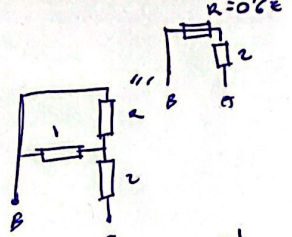


$$R_{Th} = 2 + \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right) k\Omega$$

$$R_{Th} = 2.666 k\Omega$$
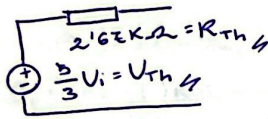
$$V_{Th}: V_{AB} = V_{Th} = 2k\Omega I_1 + U_i = \frac{2k\Omega}{3k\Omega} U_i + U_i = \frac{5}{3} U_i$$




19.-

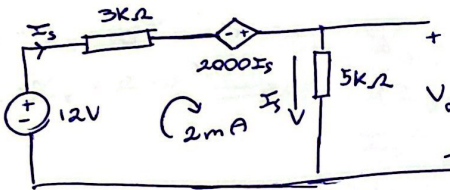

$$12V + 2000I_s = I_s(3+5)k\Omega$$

$$I_s = \frac{12}{6 \cdot 10^3} = 2mA$$

$$V_o = 10V$$

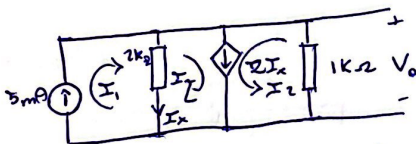

$$I_x = I_1 - I_2$$

$$3I_x = 5mA$$

$$I_x = 1.666mA$$

$$I: V_o = 5mA(2k\Omega) - 2I_x(2k\Omega) = 3.332V$$


$$III: V_o' = 2I_x(2k\Omega) - 5mA(2k\Omega) = -3.332V$$

$$V_o = 3.332V$$

2

779

Ejemplo: Circuito C.C.

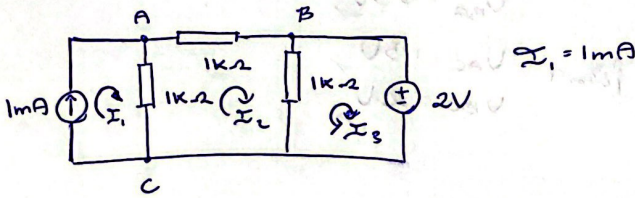

Por mallas:

$$I_1 = 1\text{mA}$$

$$\text{I: } V_A = 1\text{mA} \cdot 1\text{k}\Omega - I_2(1\text{k}\Omega)$$


$$\text{II: } 0 = I_2(1+1+1)\text{k}\Omega - 1\text{mA}(1\text{k}\Omega) + I_3(1\text{k}\Omega)$$

$$\text{III: } 2\text{V} = I_3(1\text{k}\Omega) + I_2(1\text{k}\Omega)$$

$$\begin{cases} 3I_2 + I_3 = 10^{-3} \Rightarrow -3I_2 - I_3 = -10^{-3} \\ I_2 + I_3 = 2 \cdot 10^{-3} \Rightarrow -2I_2 = 10^{-3} \end{cases}$$

$$I_2 = -0.5\text{mA} \Rightarrow I_3 = 2.5\text{mA}$$

$$(V_A = 0.5\text{V})$$

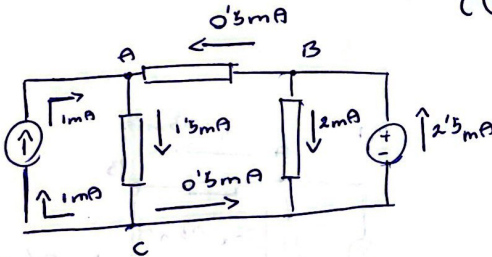


$$V_{AC} = 1.5\text{mA} \cdot 1\text{k}\Omega = 1.5\text{V}$$

$$V_{BA} = 0.5\text{mA} \cdot 1\text{k}\Omega = 0.5\text{V}$$

$$V_{BC} = 0.5\text{V} + 1.5\text{V} = 2\text{V}$$

Por nodos:

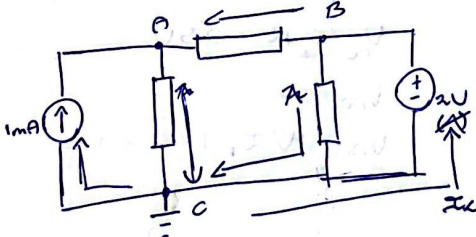

$$I_{AC} = \frac{V_A - V_C^0}{1\text{k}\Omega} = \frac{V_A}{1\text{k}\Omega}$$


$$I_{BC} = \frac{V_B}{1\text{k}\Omega} \quad (V_B = 2\text{V})$$

$$I_{BA} = \frac{V_B - V_A}{1\text{k}\Omega}$$

$$\text{A: } 1\text{mA} + \frac{V_B - V_A}{1\text{k}\Omega} = \frac{V_A}{1\text{k}\Omega}$$


$$\text{B: } \frac{V_B - V_A}{1\text{k}\Omega} + \frac{V_A}{1\text{k}\Omega} = I_2$$
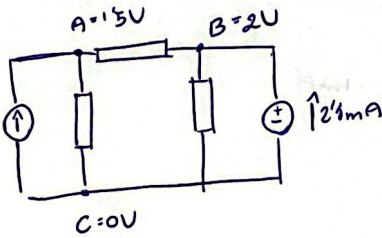
$$\begin{cases} 1 + 2V - V_A = V_A \implies V_A = 1.5V \\ 4V - V_A = I_2 \cdot 10^3 \implies I_2 = 2.5 \text{ mA} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} V_{BA} &= 0.5V \\ V_{AC} &= 1.5V \\ V_{BC} &= 2V \end{aligned}$$

Por superposición:

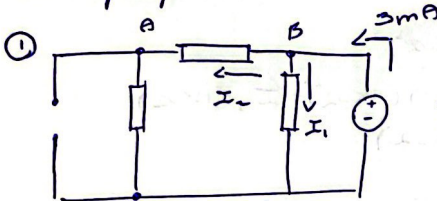


$$I_1 = \frac{V^C}{R} = \frac{2V}{1k\Omega} = 2 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{2V}{2k\Omega} = 1 \text{ mA}$$


$$V_{BA} = I_2 \cdot 1k\Omega = 1V$$

$$V_{BC} = I_2 \cdot 2k\Omega = 2V$$


$$V_{AC} = I_2 \cdot 1k\Omega = 1V$$

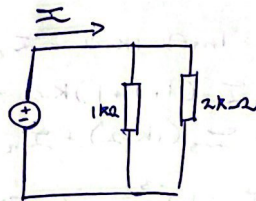
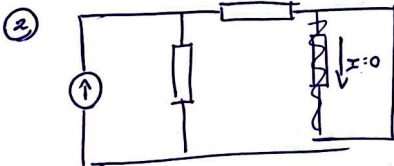
$$I = \frac{V}{R} = \frac{2V}{\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2}\right)^{-1} k\Omega} = 3 \text{ mA}$$



=

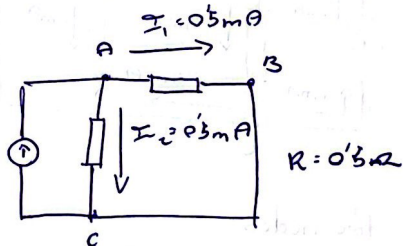

$$V_{AC} = I \cdot R = 0.5V$$

$$V_{BC} = 0V$$

$$V_{AB} = 1V \cdot I_1 \cdot 1k\Omega = 0.5V$$

Si sumamos las I y V consec.
querramos los resultados