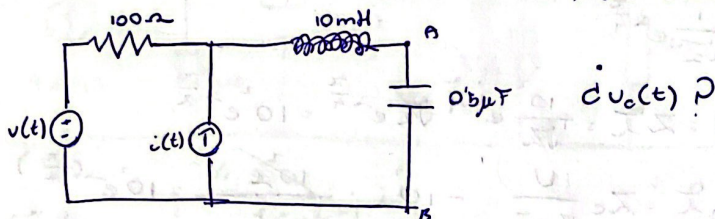


777


Ejercicios: Circuitos Corriente Alterna

22.- $v(t) = \sqrt{2} \cos(10^4 t + \frac{\pi}{4}) \text{ V} \Rightarrow V = \sqrt{2} e^{i \frac{\pi}{4}}$

$i(t) = \sqrt{2} \cos(2 \cdot 10^4 t + \frac{\pi}{4}) \text{ mA} \Rightarrow I = \sqrt{2} e^{i \frac{\pi}{4}}$



Por superposición:

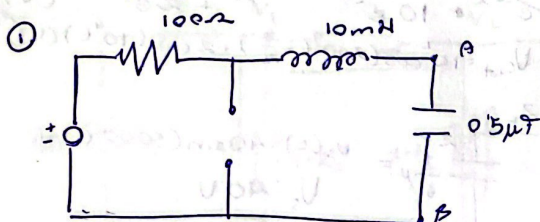

$$Z = 100 + \frac{1}{0.5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^4} + \frac{1}{10 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4}$$


$$Z = 100 + 2 \cdot 10^2 (-j) + 100j$$

$$Z = 100 + 100j = 100 \sqrt{2} e^{-j \frac{\pi}{4}}$$

$$i_1(t) = \frac{v(t)}{Z} = \frac{100 \sqrt{2} e^{j \frac{\pi}{4}}}{100 \sqrt{2} e^{-j \frac{\pi}{4}}} = 10^{-2} e^{j \frac{\pi}{2}}$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{\sqrt{2} e^{j \frac{\pi}{4}}}{100 \sqrt{2} e^{-j \frac{\pi}{4}}} = 10^{-2} e^{j \frac{\pi}{2}}$$
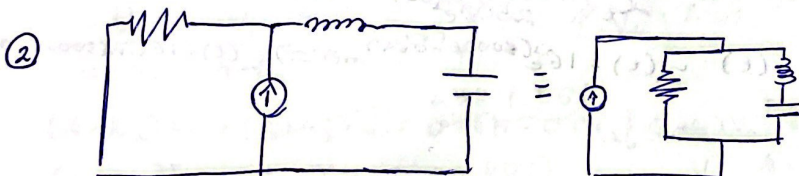
$$V_{AB} = V_c = I Z_c = 10^{-2} e^{j \frac{\pi}{2}} \cdot 10^2 \cdot 2 e^{-j \frac{\pi}{2}} = 2 \text{ V} \Rightarrow v_c(t) = 2 e^{j 10^4 t}$$



□

$$\bar{Z} = \frac{1}{100} + \frac{1}{Z_c + Z_R} = \frac{1}{100} + \frac{1}{10^2 j} = \frac{1+j}{100j} = 10^{-2} (1-j) \cdot \frac{10^2 j e^{-j\frac{\pi}{4}}}{10^2 j e^{-j\frac{\pi}{4}}}$$

$$*Z_c + Z_R = \frac{1}{j\omega C} + j\omega L = \frac{1}{j \cdot 10^4 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6}} + j \cdot 200 \cdot 10^{-2} =$$

$$= -10^2 j + 2 \cdot 10^2 j = 10^2 j = 10^2 e^{j\frac{\pi}{2}}$$


$$Z = 10^2 \frac{1}{j\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$v(t) = V = Z \bar{I} = \frac{10^2}{j\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} = 10^2 e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$V_c = Z_c \bar{I} = Z_c \frac{V}{Z_R + Z_c} = -10^2 j \cdot \frac{10^2 e^{j\frac{\pi}{2}}}{10^2 j} = 10^2 e^{j(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2})}$$

$$\text{Solución: } V_{c, \text{tot}} = 10^2 e^{-j\frac{\pi}{2}} + 10^2 e^{j(2 \cdot 10^4 t - \frac{\pi}{2})} + 2 e^{j10^4 t} (V)$$
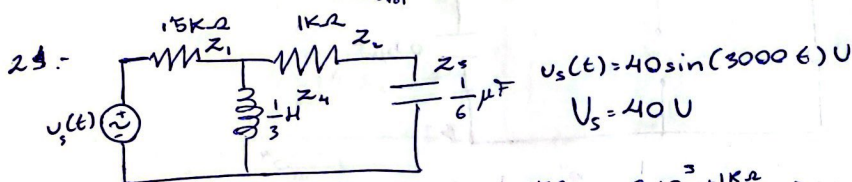
$$V_{c, \text{tot}} = 10^2 \cos(2 \cdot 10^4 t - \frac{\pi}{2}) + 2 \cos(10^4 t) (V)$$



$$Z_{23} = 1k\Omega + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 3000 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{6}} = \frac{1 + 1k\Omega}{3j} = \frac{6 \cdot 10^3 + 1k\Omega}{3j} = \frac{2 \cdot 10^3 (-j) + 10^3}{10^3 (1 + 2(-j))} //$$

$$(Z_{234})^{-1} = \frac{1}{Z_4} + \frac{1}{Z_{23}} = \frac{1}{j10^3} + \frac{1}{2 \cdot 10^3 (-j) + 10^3}$$

$$Z_{234} = \left(\frac{1 + 2(-j) + j}{10^3 (2 + j)} \right)^{-1} = \frac{10^3 (2 + j)}{1 - j} = 500(1 + 3j)$$

$$Z_t = 1500 + 500 + 1500j = 500(4 + 3j) = 500(5 e^{j0.64})$$


$$\bar{I} = \bar{I}_{Z_1} = \frac{V_s}{Z_t} = \frac{40}{2500 e^{j0.64}} = 16 \text{ mA } e^{-j0.64}$$

$$i(t) = i_{Z_1}(t) = 16 e^{j(3000t - 0.64)} \text{ mA} \Rightarrow i_{Z_1}(t) = 16 \sin(3000t - 0.64) \text{ mA}$$

24

989

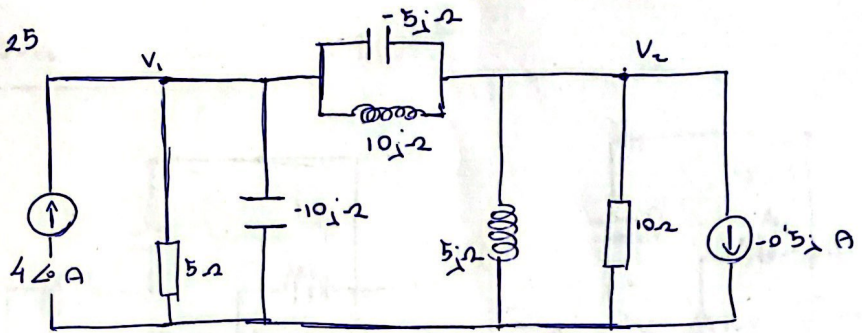
$$\frac{1}{-5j} + \frac{1}{10j} = \frac{-4}{10j} \quad \text{---} \quad -10j \Omega$$



$$\frac{1}{5} + \frac{1}{-10j} = \frac{-j2+1}{-10j} \Rightarrow \frac{10j}{-1+2j} = 4-2j$$

$$\frac{1}{5j} + \frac{10}{10} = \frac{2+j}{10j}$$

$$\frac{10j}{2+j} = 2+4j$$

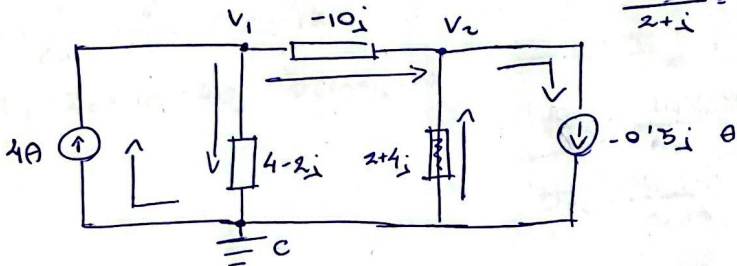

$$C: 4A + I_{CV_2} = I_{V_1C} - 0.5A \Rightarrow I_{CV_2} - I_{V_1C} = -4.5A$$

$$V_1: 4A = I_{V_1C} + I_{V_1V_2} \Rightarrow 4 = \frac{V_1}{4-2j} + \frac{V_1-V_2}{-10j}$$

$$V_2: -0.5A = I_{V_1V_2} + I_{CV_2}$$

$$10jV_1 + (4-2j)V_1 - (4-2j)V_2$$

$$80+160j = (4+8j)V_1 - (4-2j)V_2$$

$$\begin{cases} I_{CV_2} - I_{V_1C} = -4.5A \\ I_{V_1C} + I_{V_1V_2} = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{CV_2} + I_{V_1V_2} = -0.5A \\ I_{V_1C} + I_{V_1V_2} = 4 \end{cases}$$

$$V_1(t) = 19.10 \cos(\omega t + 0.10) \quad V_1 = 19.10 e^{j0.10} V$$

$$V_2(t) = 4.4 \cos(\omega t + 0.46) \quad V_2 = 4.4 e^{j0.46} V$$

$$\frac{-V_2}{2+4j} - \frac{V_1}{4-2j} = -4-0.5j$$


$$(4-2j)V_2 + (2+4j)V_1 = 14.5 - 0.4j \quad (6+2j)V_2 = 18-2.4j$$

$$-(2+4j)V_1 + (2-j)V_2 = (40+80j) \quad V_2 = 4-2j$$

$$V_1 - V_2 = 15V \quad V_1 = 19-2j$$


779

Z_{th}

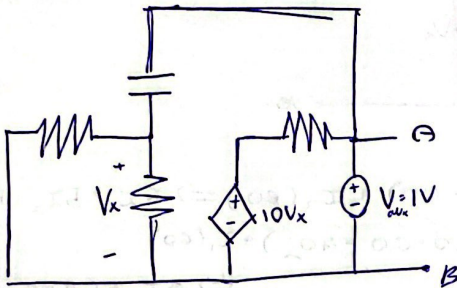

$$\frac{1}{12} + \frac{1}{60} = \frac{6}{60} \Rightarrow R_{12} = 10 \Omega$$
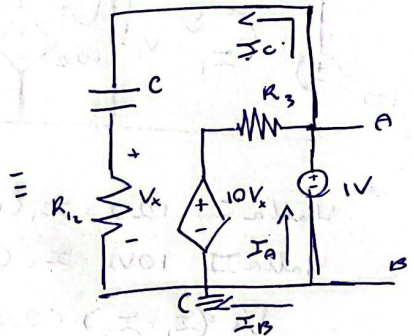
$$R_{12} + Z_c = 10 - 40j = 10(1 - 4j) \Omega$$



$$I_A + I_B = I_C$$

$$I_B = \frac{10V_x - V_A}{R_3} = \frac{1}{12} V_x$$

$$I_C = \frac{V_A - V_B}{Z_c + R_2}$$

$$I_B = \frac{10V_x - V_A}{120}$$

$$Z_c = 10(1 - 4j) \Omega$$

$$I_A = 10^{-3}$$


$$I_C = \frac{1}{10 - 40j} A = 0.00588 + 0.02353j = 24.25e^{j11.326} mA$$

$$V_x = I_C (R_1 + R_2) = 0.242e^{j11.326} V \Rightarrow I_B = 20.16e^{j11.326} mA$$

$$I_A = I_C - I_B = 4.09e^{j11.326} mA \Rightarrow \frac{1}{R_{th}} = 4.09e^{j11.326} \cdot 10^{-3}$$

$$R_{th} = 89.19e^{-j10.526} \Omega$$

V_{Th} :

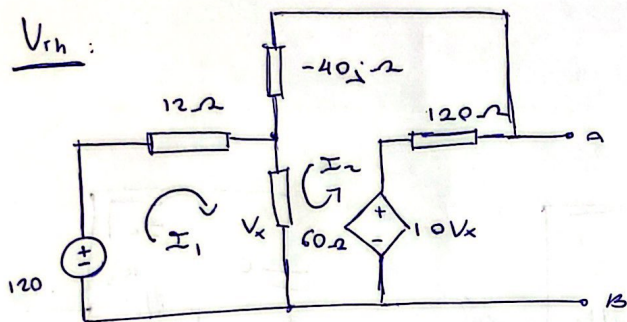

Halla I: $120 = I_1(12 + 60) + I_2(60) \Rightarrow 6I_1 + 5I_2 = 10$

Halla II: $10V_x = I_2(120 + 60 - 40j) + I_1(60)$

$V_x = (I_1 + I_2) \cdot 60\Omega$

$\hookrightarrow 3I_1 + (9 - 2j)I_2 = \frac{1}{2}V_x$

$6I_1 + (18 - 4j)I_2 = V_x$

~~$$\begin{cases} 6I_1 + 5I_2 = 10 \\ -6I_1 - (18 - 4j)I_2 = -V_x \\ V_x = (13 - 4j)I_2 \end{cases}$$~~

$$\begin{cases} 6I_1 + 5I_2 = 10 \\ 6I_1 + (18 - 4j)I_2 = 60I_1 + 60I_2 \\ 54I_1 + (42 + 4j)I_2 = 0 \\ 28I_1 + (21 + 2j)I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6I_1 + 5I_2 = 10 \\ 28I_1 + (21 + 2j)I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -54I_1 - 45I_2 = -90 \\ 54I_1 + 9(21 + 2j)I_2 = 0 \\ 9(21 + 2j)I_2 - 45I_2 = -90 \\ (-3 + 2j)I_2 = -90 \\ I_2 = -\frac{90}{-3 + 2j} \end{cases}$$

$V_{Th} = 120I_2 + 10V_x$

$V_{Th} = 55\angle 0.4 + 304\angle j$

$V_{Th} = 6349\angle 8e^{j0.5}$

$$\begin{aligned} I_2 &= 20\angle 38 + 13\angle 85j \\ I_1 &= -15\angle 64 - 11\angle 54j \\ V_x &= 302\angle 8 + 138\angle 65 \end{aligned}$$