
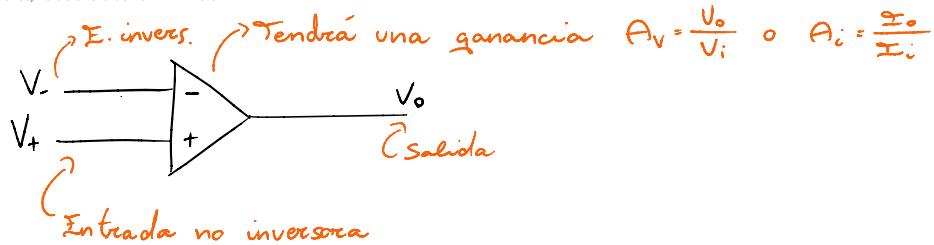


Apuntes


jueves, 13 de enero de 2022 23:31

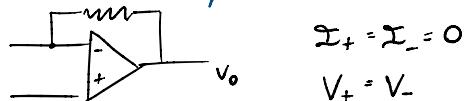

Trabajaremos siempre con el modelo ideal y realimentación positiva.



Si alimentamos el AO por V_-

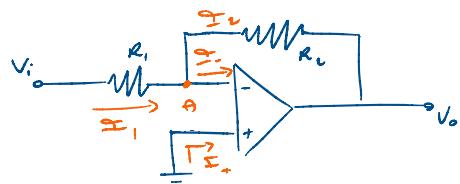


Analizando por nudos

$$\text{A: } \Sigma_1 = \frac{V_i - V_a}{R_1} + \Sigma_2 = \frac{V_a - V_o}{R_2} \Rightarrow \frac{V_i - V_o}{R_1} = \frac{V_o}{R_2} \Rightarrow \frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_o}{R_2}$$


$$V_a = V_- = V_+ = 0$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} = A_v$$

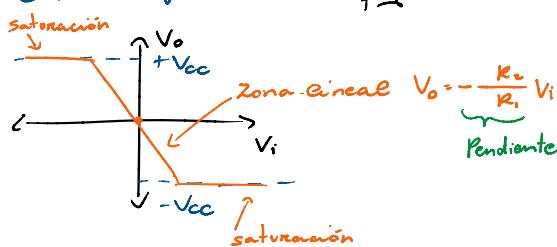Como $A_v < 0 \Rightarrow$ Configuración inversora




Si tiene alimentación en V_+

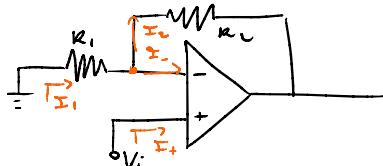


$$\text{A: } \Sigma_1 = \frac{V_i - V_a}{R_1} + \Sigma_2$$
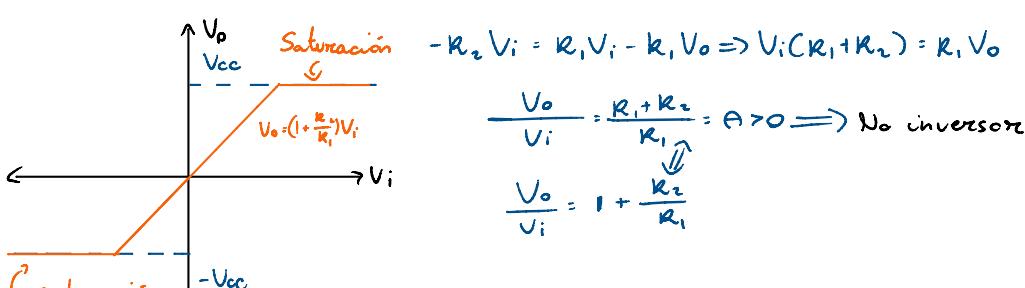
$$V_- = V_0 = V_+ = V_i \quad \frac{-V_a}{R_1} = \frac{V_a - V_o}{R_2} \Rightarrow \frac{-V_i}{R_1} = \frac{V_i - V_o}{R_2}$$





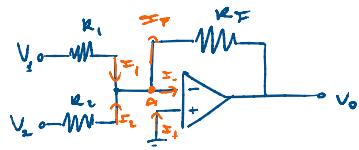
Si existen varias fuentes: Conf. sumadora



$$I_+ = I_- = 0 \text{ A} \quad A: I_+ + I_2 = I_F + I_-^0$$

$$V_+ = V_- = V_A = 0 \text{ V} \quad \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_o - V_A}{R_F} \Rightarrow V_o = -R_F \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$


Configuración derivadora

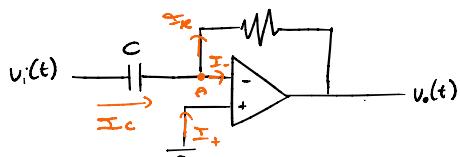


$$i_+ = i_- = 0 \quad A: i_C = i_R + i_-^0 \Rightarrow C \frac{dV_o}{dt} = C \frac{dV_i}{dt} = \frac{-V_o}{R}$$

$$V_+ = V_- = V_A = 0 \quad \Downarrow$$
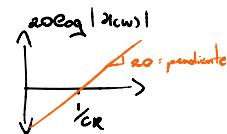
$$i_C = i_R \Rightarrow \frac{V_i - V_A}{Z_C} = \frac{V_o - V_A}{Z_R} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_R}{Z_C} = -j\omega CR = H(\omega)$$





Configuración integradora

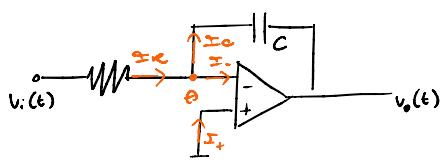

$$i_+ = i_- = 0 \quad A: i_R = i_C + i_-^0 \Rightarrow \frac{V_i - V_A}{R} = \frac{-V_o}{Z_C} = -V_o \cdot j\omega C$$

$$V_+ = V_- = V_A = 0$$
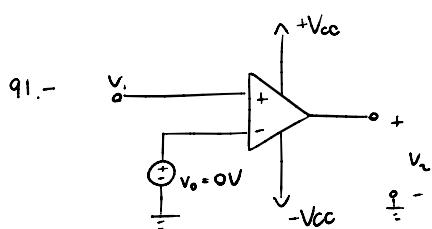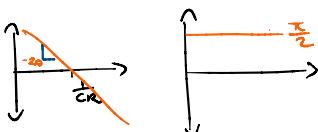
$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{1}{j\omega CR} = H(\omega) \Rightarrow$$



$$V_{CC} = 5 \text{ V}$$

a) $A = 10^5$

$$\text{Si } A = 10^5 \Rightarrow V_o = V_i \cdot 10^5 = 10^5 V_i = V_i$$

$$V_o = A(V_+ - V_-)$$

Para que no entre en saturación $|V_{o1}| < V_{cc} = 5V$

$$|10^5 \cdot V_i| < 5V$$

$$|V_i| < 5 \cdot 10^{-5} V$$

$$-5 \cdot 10^{-5} \leq V_i \leq 5 \cdot 10^{-5}$$

El valor máximo será $5 \cdot 10^{-5} V$

b) $V_i(t) \quad t \in [0, 1] s \quad A = 10^5$

$$V_i(t) = 100 \sin(2\pi t) \mu V$$

$$V_i(0) = 0V \quad V_i(1) = 0V \quad V_i(0.5) = 0V$$

$$V_i(\frac{1}{12}) = 100 \mu V \rightarrow \text{Saturación}$$

$$V_{i, \max} = 50 \mu V$$

$$V_i(t) = 50 = 100 \sin(2\pi t)$$


$$\sin(2\pi t) = 0.5 \Rightarrow 2\pi t = \frac{1}{6}\pi \Rightarrow 2\pi t = t - \frac{1}{6}\pi = \frac{5}{6}\pi$$

$$t = \frac{1}{12} s \quad t = \frac{5}{12}$$


$$-50 = 100 \sin(2\pi t) \quad (-\frac{1}{6}\pi)$$

$$\sin(2\pi t) = -0.5 \Rightarrow 2\pi t = \frac{11}{6}\pi \Rightarrow t = \frac{11}{12}$$
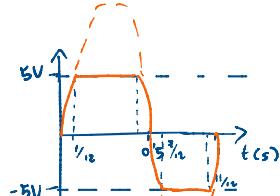
$$2\pi t = \frac{7}{6}\pi \Rightarrow t = \frac{7}{12}$$



c)

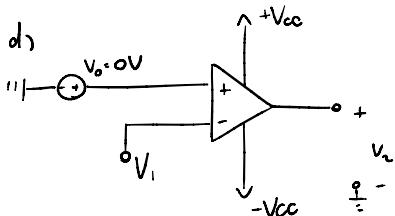

$$V_{cc} = 5V$$

$$\text{Si } A = 10^5 \Rightarrow V_o = A(V_+ - V_-) = 10^5(0 - V_i)$$

$$V_o = -10^5 V_i$$

Se invertía la señal, V_o sería v , amplificado y cambiado de signo